

講義内容

目的: 仮想的なプロセッサ(データパス)を設計

単一サイクル方式

- ・データパスの実現
- ・制御論理の設計
- ・単一サイクル方式の欠点

パイプライン処理

- ・方式比較
- ・データパス/制御部のパイプライン化
- ・パイプラインハザード
- ・更なる高速化手法


実現する命令セット一覧

		31	25	20	15	10	5	0	
命令		op	rs	rt	rd	shamt	funct	意 味	
R形式	add	0	\$被加数	\$加数	\$和	0	32	\$和=\$被加数+\$加数	
	sub	0	\$被減数	\$減数	\$差	0	34	\$差=\$被減数-\$減数	
I形式	lw	35	\$index	\$転送先	転送元相対アドレス			\$転送先 = メリ [\$index+転送元相対アドレス]	
	sw	43	\$index	\$転送元	転送先相対アドレス			メリ[\$index+ 転送元相対アドレス] = \$転送元	
	beq	4	\$A	\$B	ジャンプ先Offset			\$A=\$B → go toジャンプ先	
J形式	j	2	ジャンプ先(擬似直接アドレス)					go toジャンプ先(擬似直接アドレス)	




6 命令を実現したプロセッサ(データパス)を設計


復習：プロセッサの処理イメージ2

 

復習：実行ステップと各命令毎の部品使用順序

 

復習：単一サイクル・データパス

 

クイズ

問2. 本日学んだ単一サイクルデータパスにおいて、各命令の実行時に使用される部品に○をつけよ。
なお例として、add命令には既に○がつけてある。

	PC	PC加算器	命令メモリ	レジスタ	ALU	分岐用加算器	データメモリ
add	☒	☒	☒	☒	☒		
sub	☒	☒	☒	☒	☒		
lw	☒	☒	☒	☒	☒		☒
sw	☒	☒	☒	☒	☒		☒
beq	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
j	☒		☒				

問3. 本日学んだ単一サイクルデータパスにおいて、各部品の実行時間が下表で与えられる場合、


6種の命令(add,sub,lw,sw,beq,j)のうちサイクル時間を決める命令と、その命令のサイクル時間を答えよ。ただし下記以外の部品の実行時間は無視できるものとする。

部品	命令メモリ	レジスタファイル読み出し	ALU	メモリアクセス	レジスタファイル書込み	分岐用加算器	PC加算器
実行時間	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns


命令: lw

サイクル時間: 8ns


【補足】 何故“PC更新”時間は足さないの？

 


単一サイクル・データパス (add/sub命令)

 


単一サイクル・データパス(1W命令)

 


単一サイクル・データパス(st命令)

 

単一サイクル・データパス (beq命令)

 

制御論理の設計

 

命令一覧

		31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0		
命令		op	rs		rt		rd		shamt		funct	意 味			
R形式	add	0	\$被加数		\$加数		\$和		0		32	\$和=\$被加数+\$加数			
	sub	0	\$被減数		\$減数		\$差		0		34	\$差=\$被減数-\$減数			
I形式	lw	35	\$index		\$転送先		転送元相対アドレス					\$転送先 = メモリ [\$index+転送元相対アドレス]			
	sw	43	\$index		\$転送先		転送先相対アドレス					メモリ[\$index+ 転送元相対アドレス] = \$転送先			
	beq	4	\$A		\$B		ジャンプ先Offset					\$A=\$B → go toジャンプ先			
J形式	j	2			ジャンプ先(擬似直接アドレス)							go toジャンプ先(擬似直接アドレス)			

opコードの6bit=>主制御へ入力

functコードの6bit=>ALU制御に入力

Opコードとfunctフィールドの2進表現

命令	op	funct
add	000000	100000
sub	000000	100010
lw	100011	
sw	101011	-
beq	000100	-
j	000010	-

論理関数の記述方法

(1) 真理値表

入力			出力		
A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

$\Rightarrow \bar{A} \cdot B \cdot C$
 $\Rightarrow A \cdot \bar{B} \cdot C$
 $\Rightarrow A \cdot B \cdot \bar{C}$

真理値表⇒ブール式への変換

出力が'1'の各行に対し、
各入力の論理積を求め、
それら論理積の論理和を取る。

$$E = (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot B \cdot \bar{C})$$

(2) ブール代数

$$D = A + B + C$$

$$E = (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot B \cdot \bar{C})$$


$$F = A \cdot B \cdot C$$

+ : 論理和


· : 論理積

- : 否定

制御論理の接続関係

 

ALUadd	Result	機能
0	$a+b$	加算
1	$a-b$	減算

 

ALU制御論理の設計~ALUOpの定義

命令	実行する演算	入力								出力
		funct						ALUOp		
		f5	f4	f3	f2	f1	f0	ALUOp1	ALUOp0	ALUAdd
lw	加算	X	X	X	X	X	X	0	0	0
sw	加算	X	X	X	X	X	X	0	0	0
beq	減算	X	X	X	X	X	X	0	1	1
add	加算	1	0	0	0	0	0	1	0	0
sub	減算	1	0	0	0	1	0	1	0	1

X:任意値
(don't care)

addとsubの
区別が可能

このままでは
加算(lw、sw)か
減算(beq)か
決められない


lw,sw/beq/add,subの3つ
の区別ため新たに定義

ALU制御ユニットの設計 = 太枠の 真理値表の動作を行う論理回路の実現

ALU制御論理の設計~論理ゲートへのマッピング


解1
 
$$ALUSrc = \overline{ALUOp0} \cdot \overline{ALUOp1} + \overline{ALUOp0} \cdot ALUOp1 \cdot f5 \cdot f4 \cdot f3 \cdot f2 \cdot f1 \cdot f0$$



解2

 
$$ALUSrc = \overline{ALUOp0} \cdot \overline{ALUOp1} + \overline{ALUOp0} \cdot ALUOp1 \cdot f1$$



=> add/subの区別だけなら、f1の値だけで可能なことに着目

主制御論理の設計


制御	信号名	add,sub	lw	sw	beq	j
入力	Op5	0	1	1	0	0
	Op4	0	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0	0
	Op2	0	0	0	1	0
	Op1	0	1	1	0	1
	Op0	0	1	1	0	0
出力	RegDst	1	0	X	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0	X
	MemtoReg	0	1	X	X	X
	RegWrite	1	1	0	0	0
	MemRead	0	1	0	0	X
	MemWrite	0	0	1	0	0
	Branch	0	0	0	1	X
	Jump	0	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0	X
	ALUOp0	0	0	0	1	X

 

X:任意値(don't care)

単一サイクル方式の欠点

 CPU時間 = 実行命令数 × CPI(=1) × クロックサイクル時間
長い!!!



単一サイクル方式の問題点と他の方式

単一サイクル方式

1命令当りクロック・サイクル数 = CPI = 1 ← 全命令で等しい

1クロック・サイクル時間 = MAX(使用機能ユニット実行時間合計)

命 令	Step1: 命令 フェッチ	Step2: 命令 デコード	Step3: 演 算	Step4: メモリ アクセス	Step5: レジスタ 書込み	命令 実行時間	クロック サイクル 時間
R形式命令	2 ns	1 ns	2 ns		1 ns	6 ns	8 ns
load word	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns	1 ns	8 ns	
store word	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns		7 ns	
分岐命令	2 ns	1 ns	2 ns			5 ns	
ジャンプ命令	2 ns					2 ns	

可変長クロックサイクル方式

命令種ごとに1クロック・サイクルの長さを変えて実行する方式

CPI=1 (ハードウェアでの実現は難しい。)

マルチサイクル方式

1クロック・サイクルを短くし、各命令毎にCPIを変える方式

<例えば、上表の場合であれば、1クロック・サイクル時間 = 2 ns とする>

各方式の性能比較

CPU時間 = 実行命令数 × CPI × クロックサイクル時間

命 令	命令 出現 回数	単一サイクル方式			可変長クロックサイクル			マルチサイクル方式		
		CPI	クロック サイクル	命令 実行時間	CPI	クロック サイクル	命令 実行時間	CPI	クロック サイクル	命令 実行時間
R形式命令	50	1	8 ns	400 ns	1	6 ns	300 ns	4	2 ns	400 ns
load word	20	1	8 ns	160 ns	1	8 ns	160 ns	5	2 ns	200 ns
store word	10	1	8 ns	80 ns	1	7 ns	70 ns	4	2 ns	80 ns
分岐命令	10	1	8 ns	80 ns	1	5 ns	50 ns	3	2 ns	60 ns
ジャンプ命令	10	1	8 ns	80 ns	1	2 ns	20 ns	1	2 ns	20 ns
合計	100			800 ns			600 ns			760 ns

最近のコンピュータでは上記方式は採用されていない!!!



パイプライン方式(来週説明)

マルチサイクルの実現

➡ マルチサイクル方式

1つの命令中に1つの機能ユニットを2回以上使用可能

➡ 機能ユニット共有化によるハードウェア量削減が可能

主要な機能ユニットの後ろにレジスタを追加

➡ 該当ユニットの値を後続のクロックサイクルで必要になるまで保持

マルチサイクル・データパス

